



## BÀI THỰC HÀNH SỐ 3

### I. Mục tiêu

- Trong bài thực hành này, sinh viên sẽ dùng procedural assignment để thiết kế các mạch đếm (Counter) và mạch định thời (Timer).
- Thực hành sử dụng **LPM** (Library of Parameterized Modules) của Altera

[http://quartushelp.altera.com/14.1/master.htm#mergedProjects/reference/glossary/def\\_lpm.htm](http://quartushelp.altera.com/14.1/master.htm#mergedProjects/reference/glossary/def_lpm.htm)

[http://quartushelp.altera.com/14.1/master.htm#mergedProjects/hdl/mega/mega\\_list\\_mega\\_lpm.htm](http://quartushelp.altera.com/14.1/master.htm#mergedProjects/hdl/mega/mega_list_mega_lpm.htm)


### II. Chuẩn bị thực hành

- Sinh viên phải chuẩn bị code Verilog cho tất cả các câu trong phần nội dung thực hành và nộp cho GVHD vào đầu buổi học.
- Sinh viên nào không có bài chuẩn bị được xem là vắng buổi học hôm đó.
- Bài chuẩn bị được tính vào điểm bài báo cáo của Lab.

### III. Nội dung thực hành

#### Câu 1.

 1.1. Thiết kế bộ đếm 4-bit như hình dưới:



Bảng sự thật của T-FF

	Clear Enable Clock			Q+
	0	x	x	0
	1	0	⌋	Q
	1	1	⌋	Q'

**Hướng dẫn:**

- Tín hiệu Clear trong T-FF trên là Clear bất đồng bộ và tích cực mức thấp



Verilog code:

```
always @(posedge Clock or negedge Clear)
    if (Clear == 1'b0)
```

....

- Clock = ~KEY[0]; Clear = SW[1];
- Enable = SW[0]; LEDR[0] = Enable;
- LEDG [3:0] = Q[3:0]

**Yêu cầu:** SV thực hiện mô phỏng VectorWaveform và nạp KIT demo cho mạch đếm.

**1.2.** Thiết kế bộ đếm 4-bit như trong câu 1.1, nhưng mô tả ở mức Behavior

$$Q \leq Q + 1$$

Thực hiện gán chân như câu 1.1

Sử dụng RTL Viewer để xem mạch sau khi Synthesis so với mạch trong câu 1.1

So sánh tần số Fmax của mạch trong câu 1.1 và câu 1.2

## **Câu 2.**

2.1. Sửa lại thiết kế bộ đếm 4-bit trong câu 1.2. bằng cách dùng Parameter và Clear đồng bộ.

Verilog code cho mạch có Clear đồng bộ, tích cực mức 0:

```
always @(posedge Clock)
    if (Clear == 1'b0)
```

2.2. Thiết kế bộ đếm 8-bit bằng cách gọi bộ đếm 4-bit trong câu 2.1. và hiệu chỉnh giá trị Parameter.



Giá trị ngõ ra bộ đếm Q[7:0] được gán cho LEDG[7:0]



Gán chân cho Clock, Enable, Clear giống câu 1.1

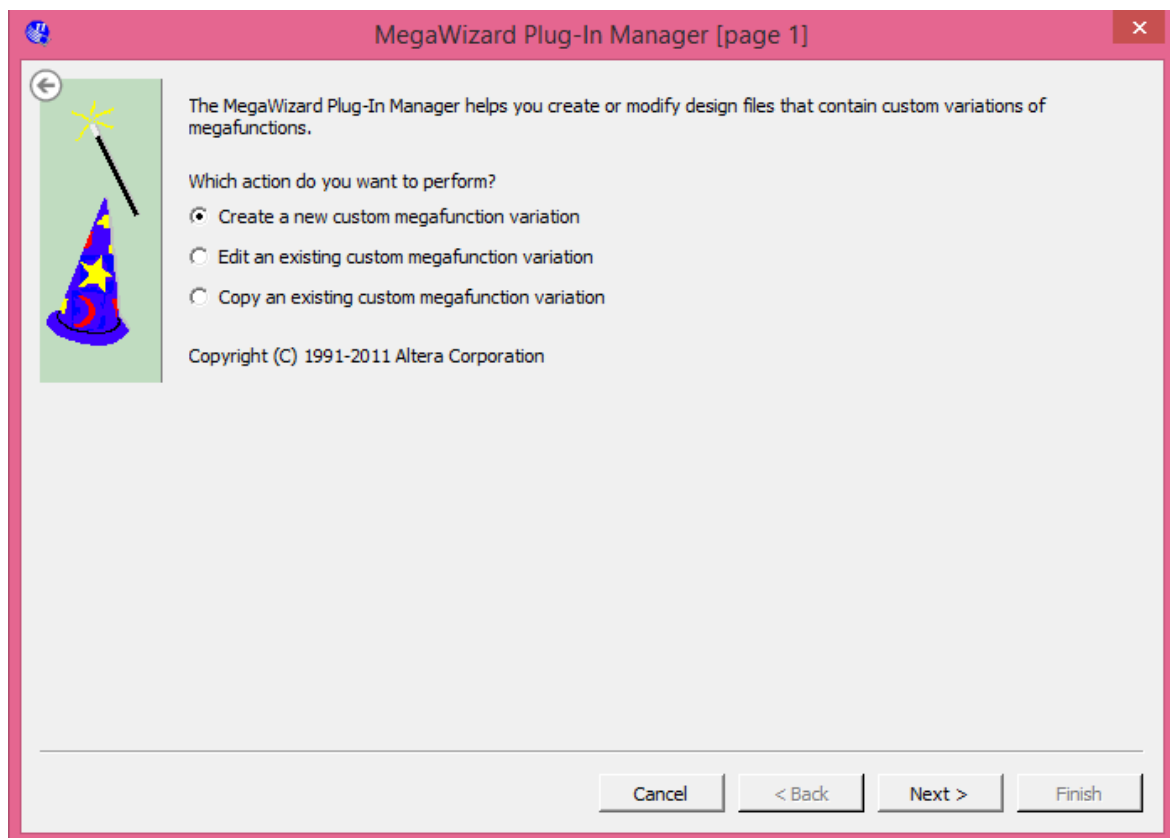
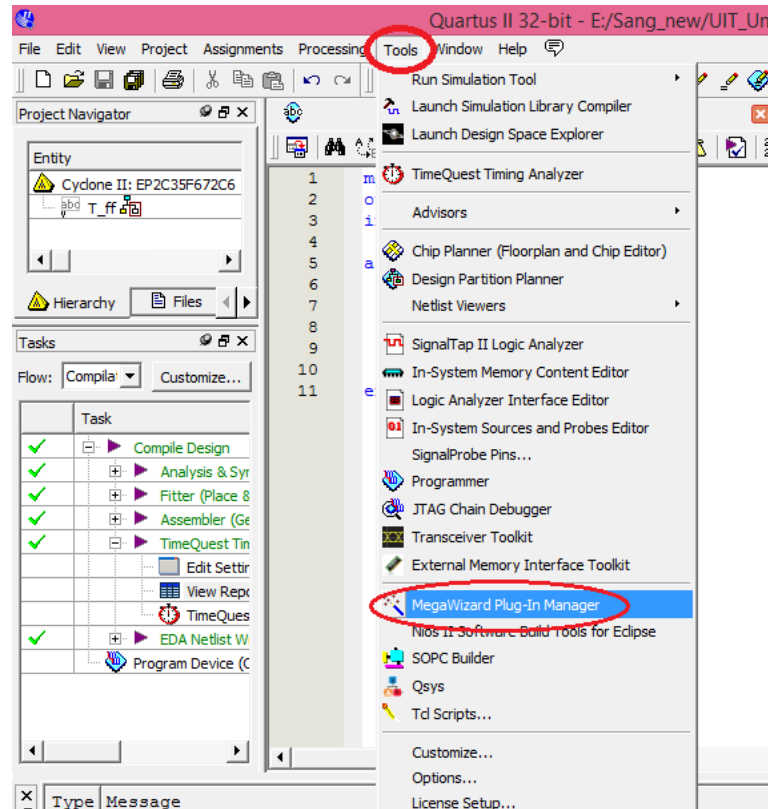
2.3. Thiết kế bộ đếm 8-bit bằng cách sử dụng **LPM** (Library of Parameterized Modules) của Altera.

Để sử dụng LPM của Altera:

Mở phần mềm Quartus II → Chọn **Tool** → **MegaWizard Plug-in Manager**



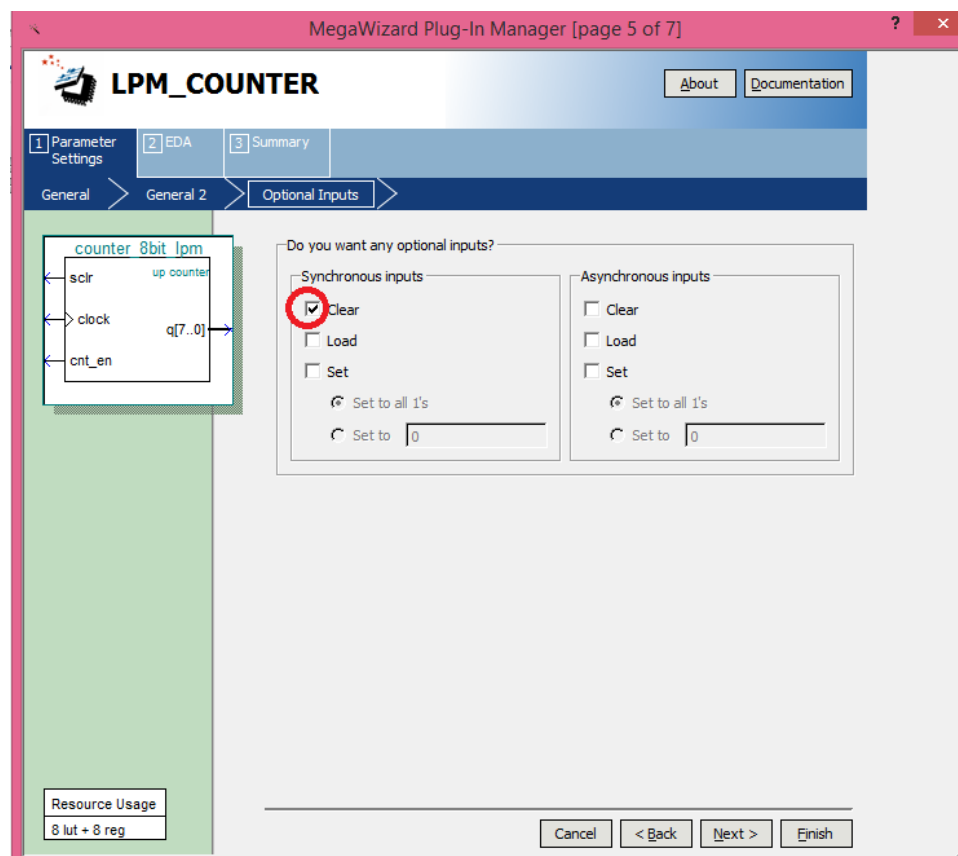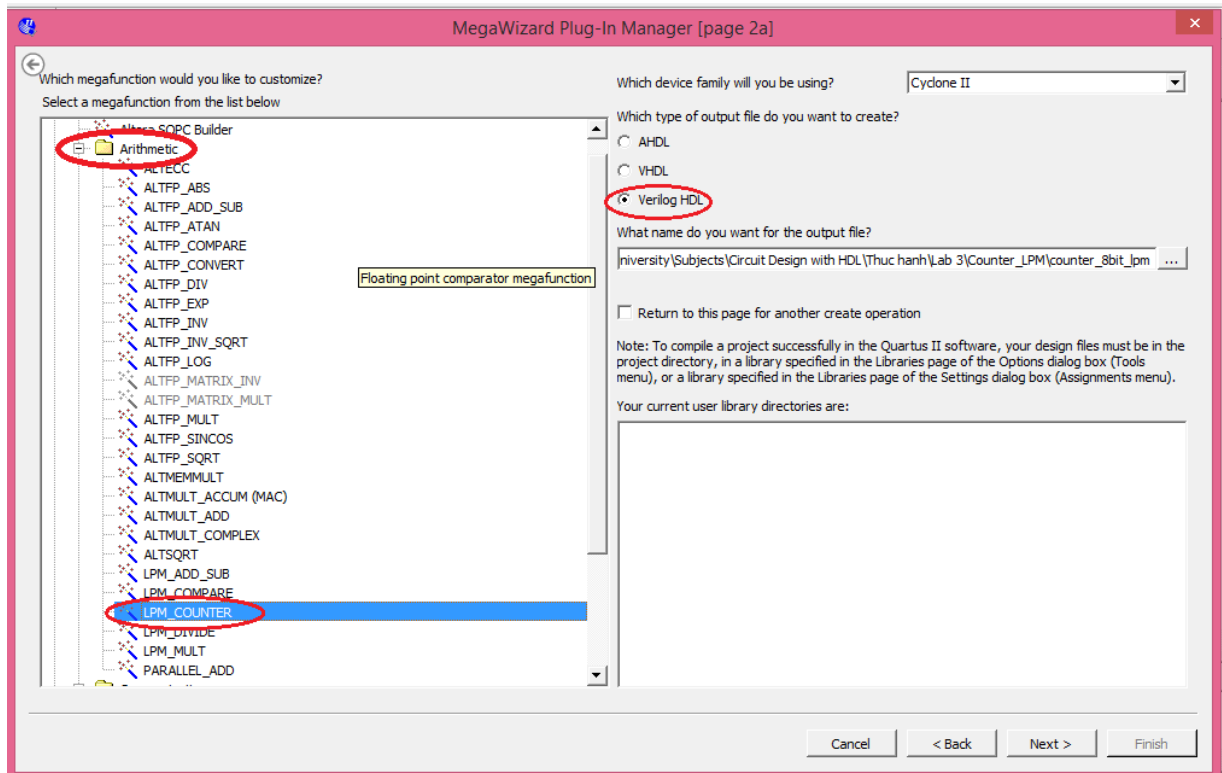

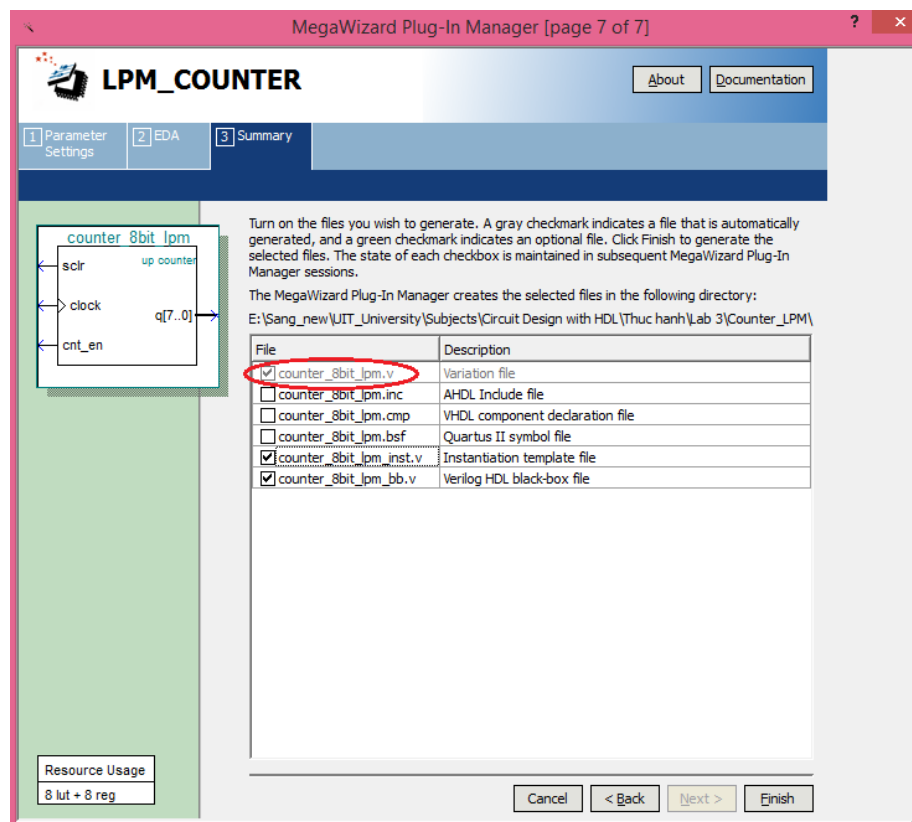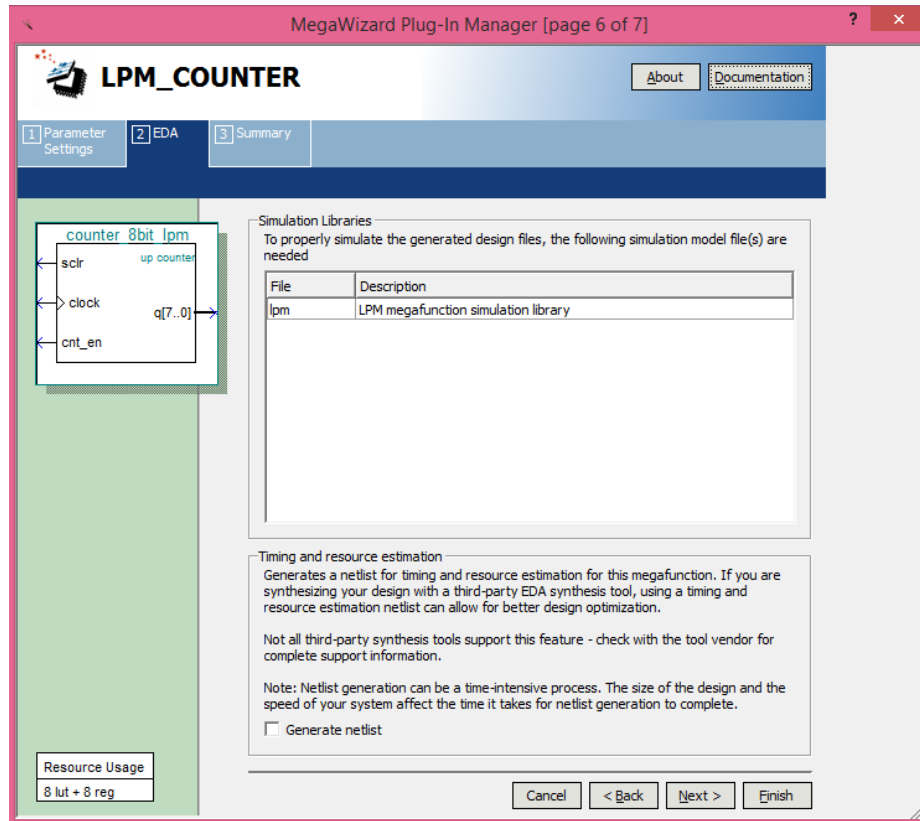



MegaWizard Plug-In Manager [page 3 of 7]

**LPM\_COUNTER** [About] [Documentation]

1 Parameter Settings 2 EDA 3 Summary

General > General 2 > Optional Inputs >

Currently selected device family: **Cyclone II**  
☒ Match project/default

How wide should the 'q' output bus be? **8** bits

What should the counter direction be?

☒ Up only  
☐ Down only  
☐ Create an 'updown' input port to allow me to do both (1 counts up; 0 counts down)

Resource Usage  
8 lut + 8 reg

Cancel < Back Next > Finish

MegaWizard Plug-In Manager [page 4 of 7]

**LPM\_COUNTER** [About] [Documentation]

1 Parameter Settings 2 EDA 3 Summary

General > General 2 > Optional Inputs >

Which type of counter do you want?

☒ Plain binary  
☐ Modulus, with a count modulus of **0**

Do you want any optional additional ports?

☐ Clock Enable ☐ Carry-in  
☒ Count Enable ☐ Carry-out

Resource Usage  
8 lut + 8 reg

Cancel < Back Next > Finish




- Thực hiện gán chân giống câu 2.2.
- So sánh tần số Fmax so với bộ đếm trong câu 2.2

**Lưu ý:** Sinh viên tham khảo thêm cách sử dụng các LPM trong file “tut\_lpms\_verilog.pdf”

### **Câu 3.**

 
3.1. Thiết kế mạch đếm BCD 0 đến 9 sao cho giá trị bộ đếm tăng lên 1 khi có cạnh lên của xung clock KEY[3].



Tín hiệu **reset\_n** là tín hiệu reset bất đồng bộ và tích cực mức thấp

**Yêu cầu:** Sinh viên thực hiện bộ **decoder** bằng lệnh “**case ... endcase**”

 3.2. Thiết kế mạch đếm BCD 0 đến 9 sao cho giá trị bộ đếm tăng lên 1 sau mỗi 1s



Sử dụng xung CLOCK\_50 (50 MHz) để tạo xung clock\_1s (1Hz)

**Yêu cầu:** SV vẽ lưu đồ giải thuật cho khối tạo xung “Clock\_1s”

### **Câu 4.**

4.1. Thực hiện bảng chạy chữ như mô tả ở hình dưới. Sử dụng HEX7-0 để hiển thị kí tự.

Sử dụng:

- KEY[0] làm xung clock để điều khiển sự dịch chuyển.
- KEY[1] làm tín hiệu reset của mạch (khi reset tích cực, thì các HEX hiển thị dòng chữ tại

Clock cycle 0)

**Yêu cầu:** SV thiết kế SPEC (sơ đồ khối) để thực hiện mạch trên



Clock cycle	Character pattern						
	H7	H6	H5	H4	H3	H2	H1 H0
0				H	E	L	L O
1			H	E	L	L	O
2		H	E	L	L	O	
3	H	E	L	L	O		
4	E	L	L	O			H
5	L	L	O			H	E
6	L	O				H	E L
7	O				H	E	L L
8				H	E	L	L O
...	and so on						

**4.2.** Dùng CLOCK\_50 để thay KEY[0] trong câu a và điều khiển mạch sao cho các HEX sẽ tự động dịch chuyển sau khoảng thời gian 1s

### Câu 5.

Thiết kế bộ đếm 2-digit BCD counter đếm các giá trị từ 00 đến 20. Giá trị đếm được hiển thị lên hai Led 7 đoạn (HEX0 và HEX1). Bộ đếm có thể được Reset (bắt đồng bộ) về 0 khi KEY[0] được nhấn. Mỗi giá trị đếm được hiển thị trong 1s, sử dụng CLOCK\_50 là giá trị xung clock tham khảo. Kiểm tra thiết kế trên board DE2.

### Câu 6.

Hiện thực một **đồng hồ hiển thị giờ, phút, giây trong ngày**. Đồng hồ sẽ thể hiện giá trị “giờ” (từ 0 đến 23) lên các led 7-đoạn HEX7-6, giá trị “phút” (từ 0 đến 60) lên các led HEX5-4, và giá trị “giây” (từ 0 đến 60) lên các led HEX3-2. Sử dụng các SW15-0 để reset lại giá trị “giờ” và “phút” cho đồng hồ.

Mạch hiện thực phải có khả năng báo lỗi hoặc không cho thiết lập các giá trị giờ, phút, giây bất hợp lý. Kiểm tra thiết kế trên board DE2.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

Digital\_Logics lab của Altera.